

Pré-quiz : Le transistor

Nom :

Prénom :

Classe

Note

Observations :

1. J'écris quels sont les deux types de transistors. Je dessine leur représentation. (1 point)

Type
Représentation

2. J'écris le nombre d'alimentation nécessaire pour assurer le fonctionnement d'un transistor. (0,5 point)

1. Je précise leur notation. (0,5 point)

3. J'écris le principe de fonctionnement d'un transistor. (1 point)

4. J'écris les trois principales caractéristiques d'un transistor. (1 point)

1. _____

2. _____

3. _____

5. Je définit coefficient β ou H_{fe} . (1 point)