

Quiz : le transistor

Nom :		Prénom :		Classe
Note : /5	Observations :			

1. J'écris quels sont les deux types de transistors. Je dessine leur représentation conventionnelle. (1 point)

Type
Représentation

2. J'écris le nombre d'alimentation nécessaire pour assurer le fonctionnement d'un transistor. (0,5 point)

1. Je précise leur notation. (0,5 point)

-
3. J'écris le principe de fonctionnement d'un transistor. (1 point)

-
4. J'écris les trois principales caractéristiques d'un transistor. (1 point)

1. -----
2. -----
3. -----

5. Je définit coefficient β ou Hfe. (1 point)